



КР174УН32

ТЕЛЕФОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ


КР174УН32 - интегральная схема (ИС) усилителя, предназначенная для телефонной аппаратуры. Производит электронное переключение режимов работы (разговорный режим/режим набора номера). Обеспечивает усиление речевых сигналов и сигналов номеронабирателя. Микросхема работает при снижении постоянного напряжения на линии до 1,6 V, что облегчает использование нескольких параллельно включенных телефонных аппаратов.

КР174УН32 взаимозаменяется с ИС TEA1062A ф. Philips.

ОСОБЕННОСТИ

- ↳ Регулировка напряжения с использованием внешнего резистора.
- ↳ Возможность использования источника питания микросхемы для периферийных схем телефонного аппарата.
- ↳ Симметричные высокоомные (64 kΩ) входы для электродинамического, электромагнитного или пьезоэлектрического микрофонов.
- ↳ Асимметричный высокоомный (32 kΩ) вход для электretного микрофона.
- ↳ Прослушивание сигнала DTMF через трубку.
- ↳ Блокирование микрофона при импульсном или DTMF наборе номера.
- ↳ Приемный усилитель для динамического, магнитоэлектрического или пьезоэлектрического телефонов.
- ↳ Широкий диапазон регулировки коэффициента усиления микрофонного и приемного усилителей.
- ↳ Компенсация потерь в линии для микрофонного и приемного усилителей (типовое значение - 5,8 dB).
- ↳ Удобство регулирования постоянного напряжения на линии.
- ↳ Минимум внешних компонентов
- ↳ Питание от телефонной линии
- ↳ Биполярная технология
- ↳ Пластмассовый 16-выводной корпус DIP.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ИС

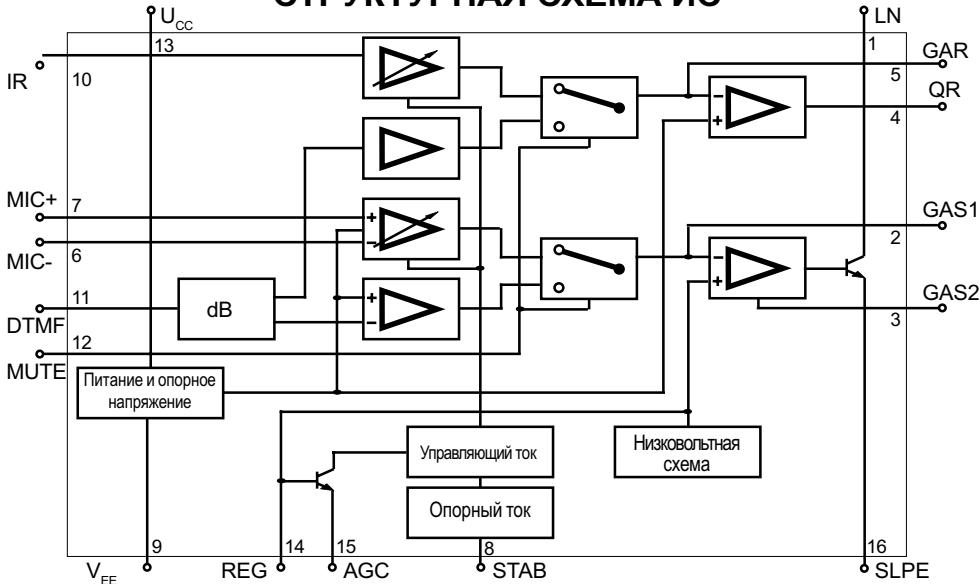





КОНСТРУКЦИЯ

ИС КР174УН32 изготовлена по биполярной технологии и поставляется в пластмассовых 16-выводных корпусах DIP. По заказу, при достаточном объеме партии, ИС может изготавливаться в любом ином исполнении.

DIP-16: 2103.16-8

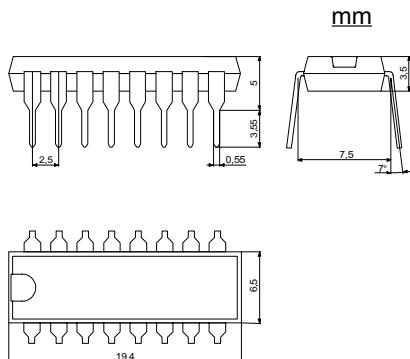

КОНФИГУРАЦИЯ ВЫВОДОВ

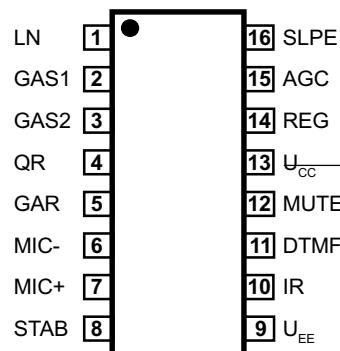

ОПИСАНИЕ ВЫВОДОВ

Номер вывода корпуса DIP-16	Символ	Описание
1	LN	Линия (+)
2	GAS1	Регулировка усиления передающего усилителя
3	GAS2	Регулировка усиления передающего усилителя
4	QR	Прямой выход приемного усилителя
5	GAR	Регулировка усиления приемного усилителя
6	MIC-	Инверсный микрофонный вход
7	MIC+	Прямой микрофонный вход
8	STAB	Стабилизатор тока
9	<u>U_{EE}</u>	Линия (-), Выход источника питания (-)
10	<u>IR</u>	Вход приемного усилителя
11	DTMF	Вход DTMF (двутонаовый набор)
12	MUTE	Вход "молчание"
13	<u>U_{CC}</u>	Выход источника питания (+)
14	REG	Регулировка эталонного напряжения
15	AGC	Вход АРУ
16	SLPE	Регулировка эталонного напряжения





ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


 $T = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Параметр	Еди-ница	Сим-вол	Значение		Условия измерения
			Мин.	Макс.	
Напряжение в линии	V	V_{LN}	3.55	4.25	$I_{\text{LINE}} = 15 \text{ mA}$
Ток потребления в цепи линии: - в нормальном режиме, - в режиме ожидания	mA	I_{LINE}	11 1	140 11	-
Напряжение питания периферийных схем	V	U_{CC}	2.2 -	2.7 3.4	$I_{\text{LINE}} = 15 \text{ mA},$ $I_p = 1.2 \text{ mA},$ $I_p = 0$
Коэффициент усиления: - микрофонного усилителя, - приемного усилителя	dB	G_{V1} G_{V2}	44 20	52 31	-
Напряжение питания	V	V_{EXCH}	36	60	-
Сопротивление моста	kOm	R_{EXCH}	0.4	1	-





ТИПОВАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

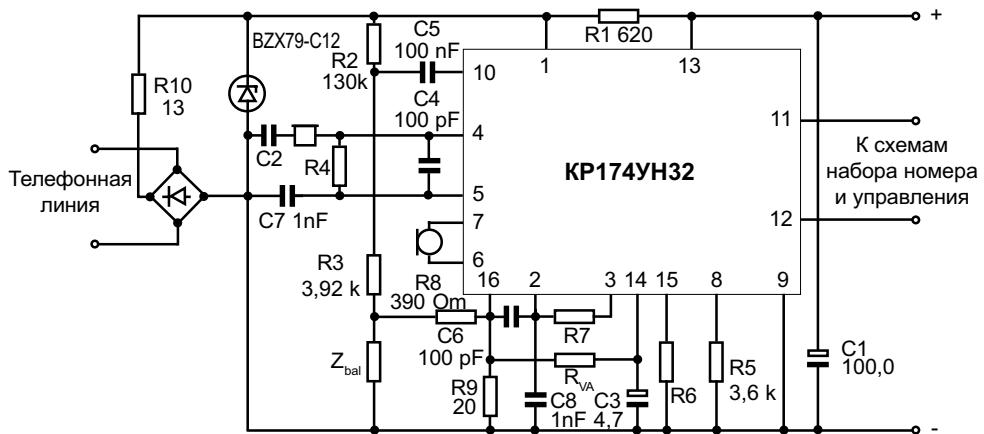

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ИС КР174УН32 предназначена для применения в различных телефонных аппаратах.

103460, МОСКВА, Зеленоград, ОАО АНГСТРЕМ,

Торговый Дом АНГСТРЕМ

т. (095) 531-49-06, т/ф. 532-96-21

E-mail: market@angstrem.ru

WWW.angstrom.ru

